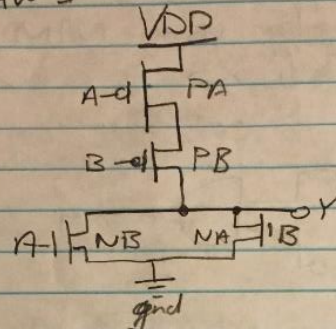


Amit Niggar
A11489111
CSE 140
Prof. Rosing

(CSE 140 HW 1

1)




A	B	PA	PB	NA	NB	Y
0	0	ON	ON	off	off	1
0	1	ON	off	off	on	0
1	0	off	ON	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0

2) Simplify:

i) $xy + zy + z'y + x'$ Given
 $xy + y(z' + z) + x'$ - Distributive
 $xy + y(1) + x'$ - Complement
 $xy + y + x'$ - Identity

ii) $(x'y)'(x' + x)(y' + x)$ Given
 $(x'y)'(1)(y' + x)$ - Complement
 $(x'y)'(y' + x)$ - Identity
 $(x' + y')(y' + x)$ - De Morgan's
 $x'y' + x'x + y'y' + y'x$ - distributive
 $x'y' + 0 + y'y' + y'x$ - Complement
 $x'y' + y' + y'x$ - Idempotent
 $y' + x'y' + y'x$ - reorder
 $y' + y'(x' + x)$ - distributive
 $y' + y'(1) \Rightarrow y'$ - Complement; idempotent

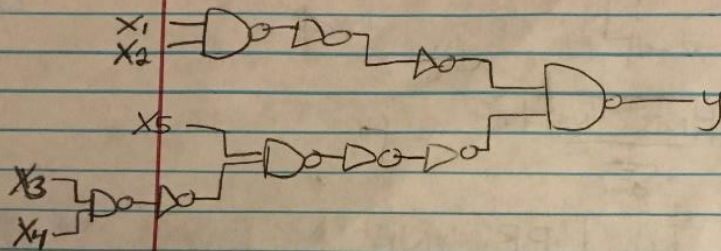3) Design a logic function using NAND & inverters
 $(X_1)(X_2) + ((X_3)(X_4)) X_5$



4)

a_2	a_1	a_0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Boolean Fcn

$(a_0 \oplus a_1) \oplus a_2$